



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 4

Название: Исследование мультиплексоров

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Студент

ИУ7И-42Б

(Группа)

(Подпись, дата)

Ву Хай Данг

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. Ю. Попов

(И.О. Фамилия)

Цель работы

Изучение принципов построения, практического применения и экспериментального исследования мультиплексоров.

1. Исследование ИС ADG408 или ADG508 в качестве коммутатора MUX 8 – 1 цифровых сигналов:


а) на информационные входы D0 ...D7 мультиплексора подать комбинацию сигналов, заданную преподавателем из табл. 2. Логические уровни 0 и 1 задавать источниками напряжения U=5 В и 0 В (общая);

б) на адресные входы A2, A1, A0 подать сигналы Q3, Q2, Q1 соответственно с выходов 4-разрядного двоичного счетчика (младший разряд – Q0). На вход счетчика подать импульсы генератора с частотой 500 кГц.

в) снять временную диаграмму сигналов при EN=1 и провести ее анализ. Наблюдение сигналов выполнить на логическом анализаторе.

Составим схему по варианту 21 (рисунок 1.1).

Вариант 22: 1111 0100

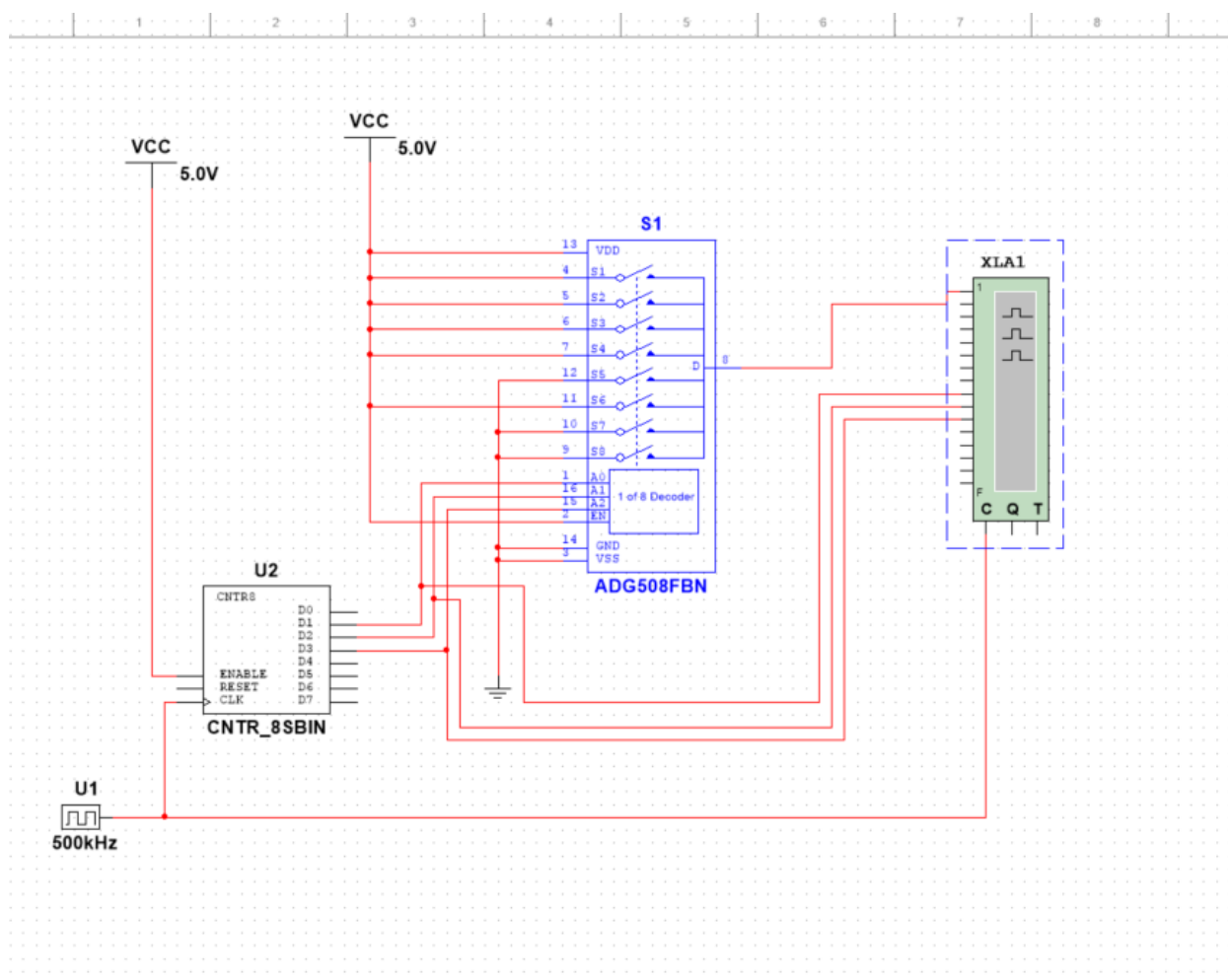



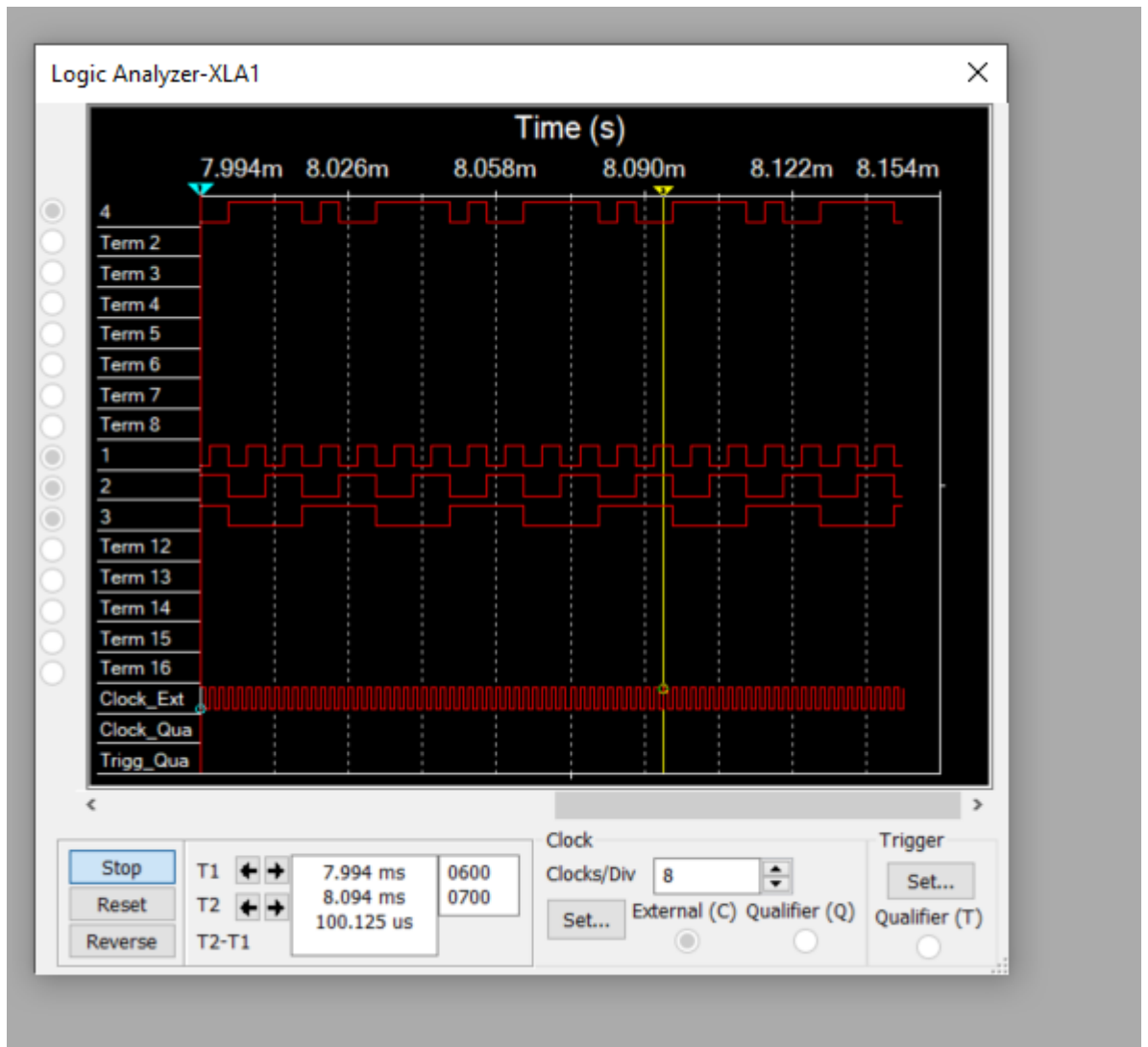



Схема работает следующим образом: На выход идет тот D сигнал, адрес которого пришел на дешифратор

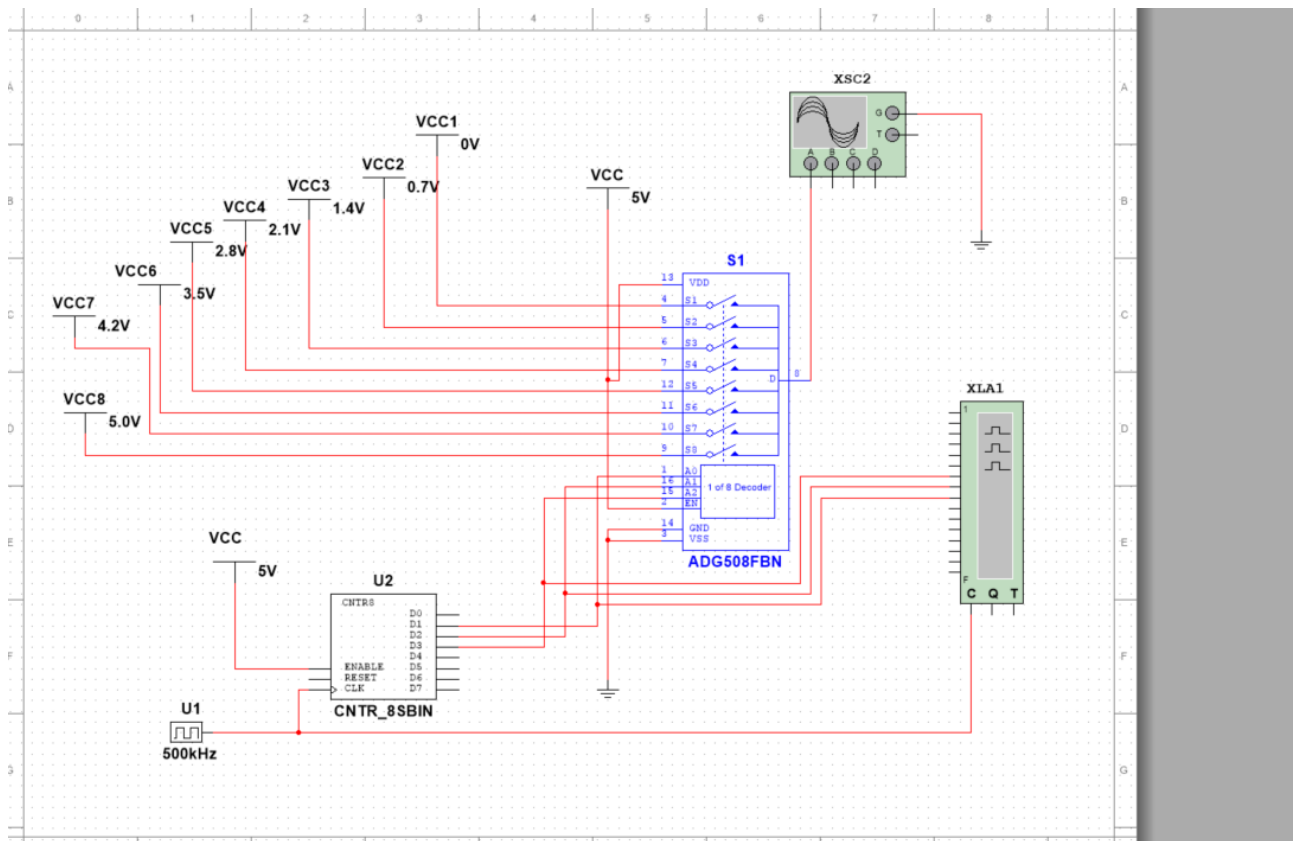2. Исследование ИС ADG408 или ADG508 в качестве коммутатора MUX 8 – 1 аналоговых сигналов:



Four channel oscilloscope-XSC2

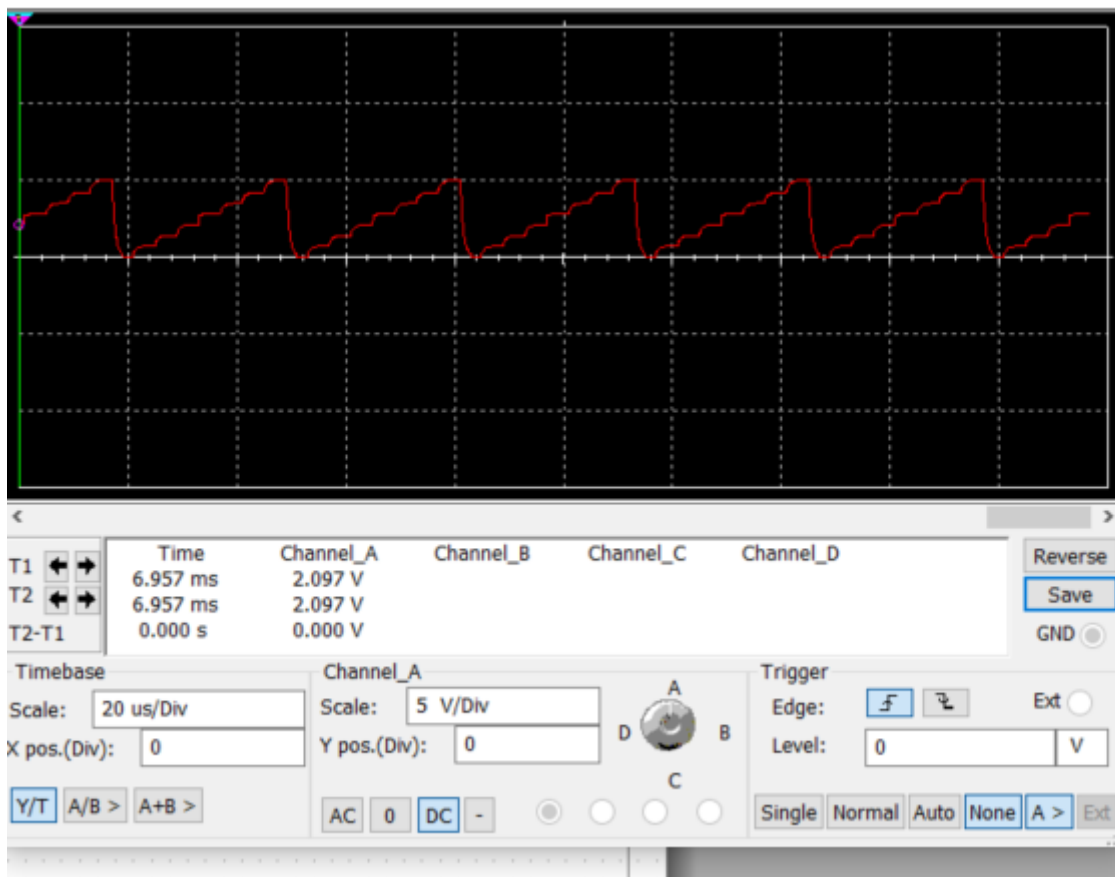

 

3. Исследование ИС ADG408 или ADG508 как коммутатора MUX 8 – 1 цифровых сигналов в качестве формирователя ФАЛ четырех переменных. ФАЛ задается преподавателем.


Проверить работу формирователя в статическом и динамическом режимах. Снять временную диаграмму сигналов формирователя ФАЛ и провести ее анализ.


Вариант 22: 0 4 5 7 8 9 10 14

Таблица 3.1

x_4	x_3	x_2	x_1	f	Примечание
0	0	0	0	1	$D0 = \sim x_0$
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	$D1 = 0$
0	0	1	1	0	

0	1	0	0	1	D2 = 1
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	D3 = x0
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	D4 = 1
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	D5 = ~x0
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	D6 = 0
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	D7 = ~x0
1	1	1	1	0	

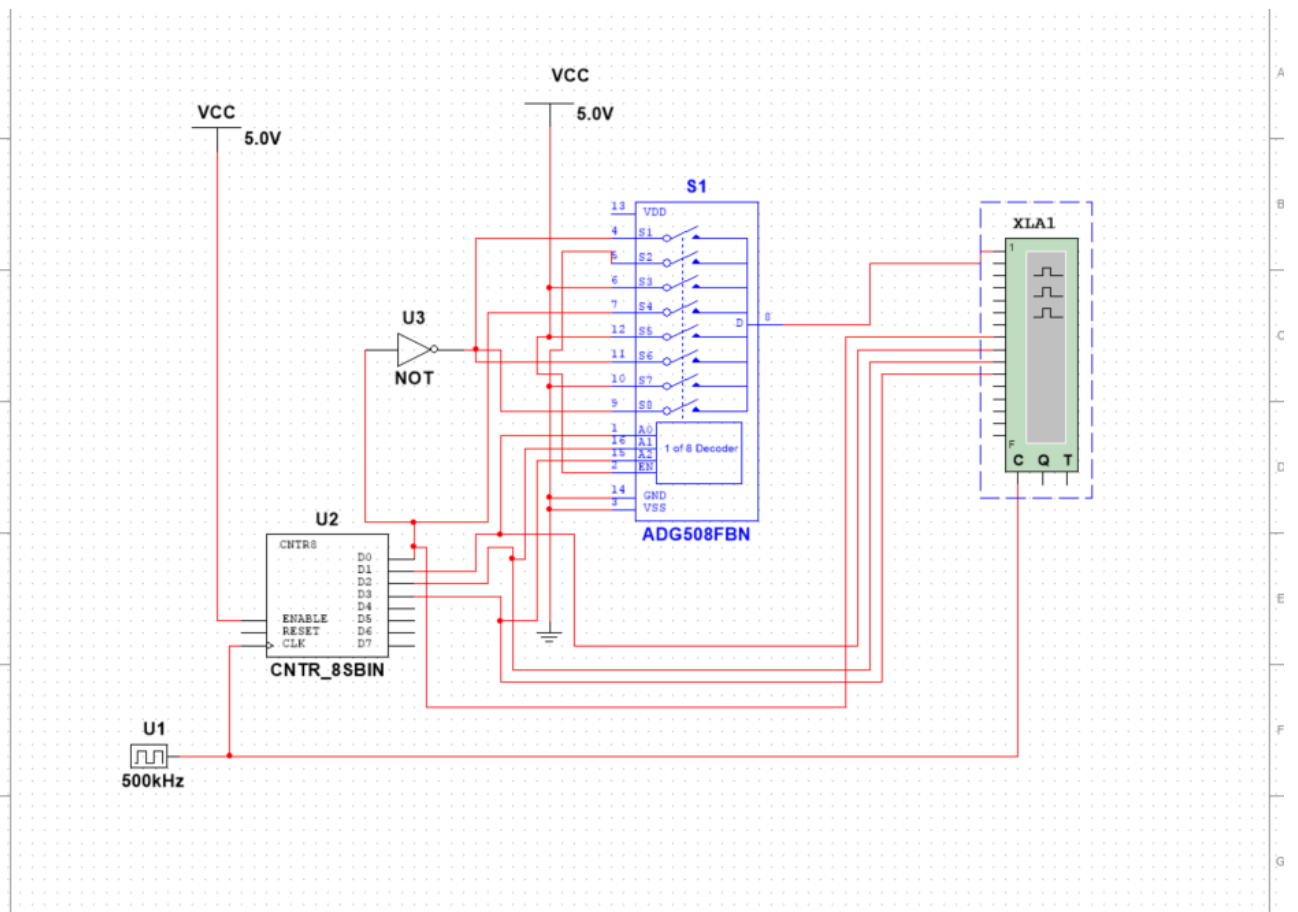

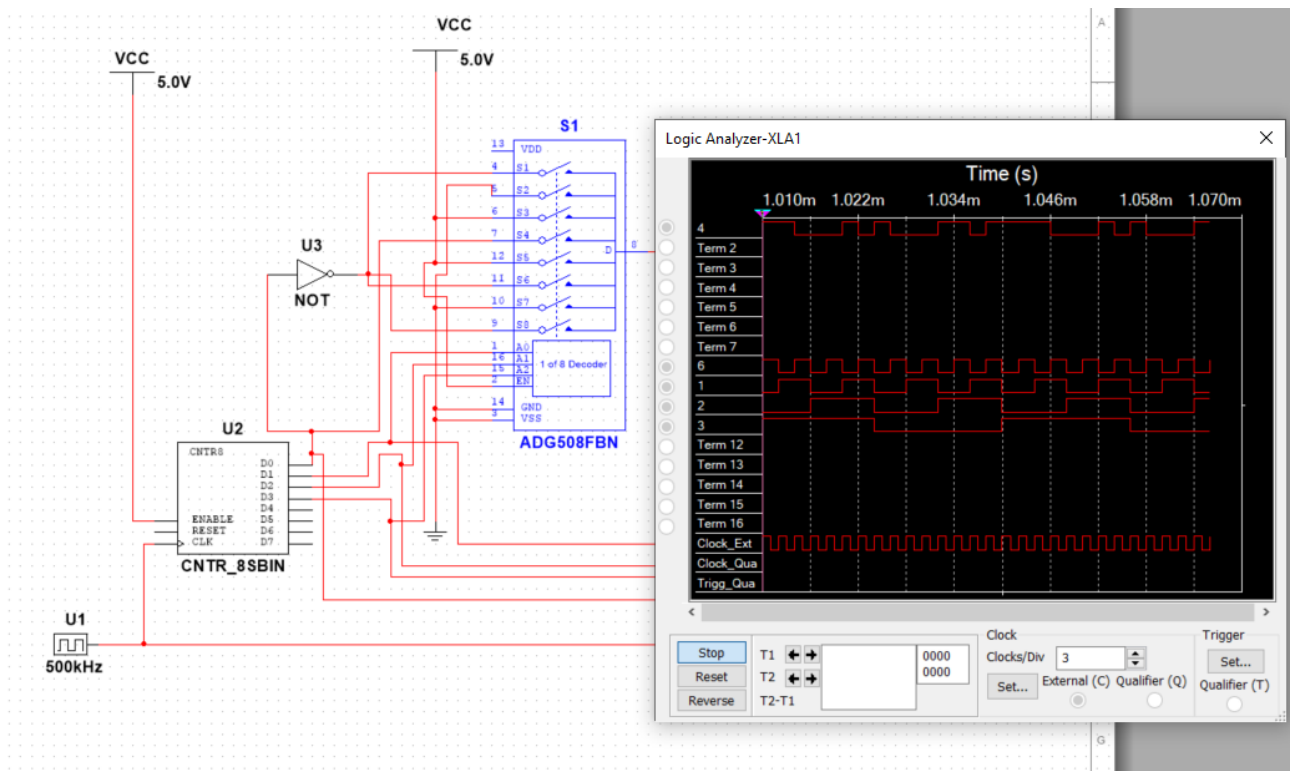

Исходя из данных полученных с логического анализатора, построенная схема работает верно.

Схема реализует заданную ФАЛ. То есть при подаче на вход какого-то набора $x_0 x_1 x_2 x_3$ на выходе будет соответствующее таблице значение


Например, что при 1001 на выходе будет 1, при 1101 на выходе будет 0.

4. Нарращивание мультиплексора.

Построить схему мультиплексора MUX 16 – 1 на основе простого мультиплексора MUX 4 – 1 и дешифратора DC 2-4.

Исследовать мультиплексора MUX 16 – 1 в динамическом режиме. На адресные входы подать сигналы с 4-разрядного двоичного счетчика, на информационные входы $D_0 \dots D_{15}$ – из табл. 2. Провести анализ временной диаграммы сигналов мультиплексора MUX 16 – 1.

Вариант 22: 1111 0100

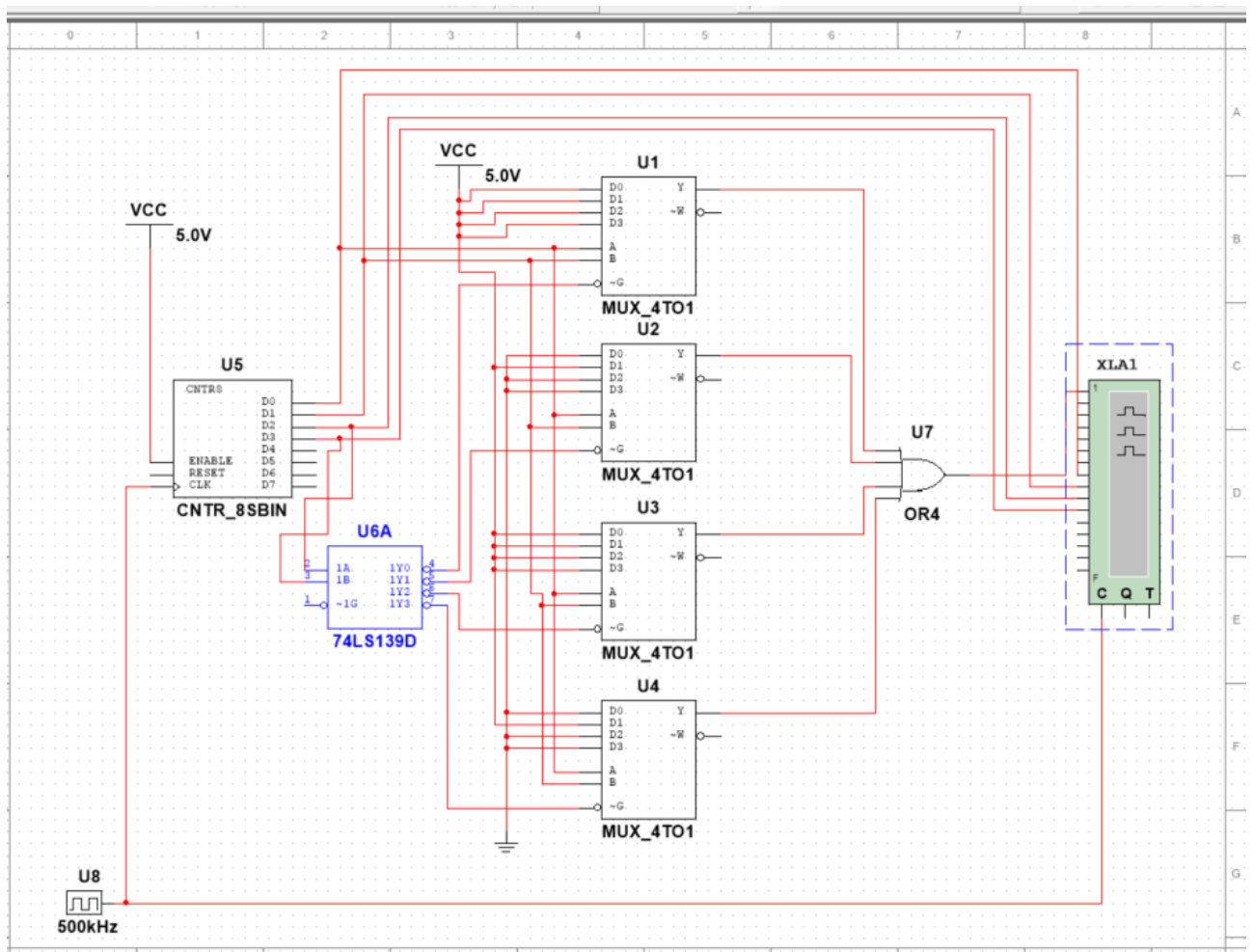

Logic Analyzer-XLA1

