 


# ЛР2. Дешифраторы

Калитвенцев Максим Павлович

# Принцип действия линейного дешифратора



Есть  $n$  адресных входов и  $N$  выходов. На адресные входы подается номер выхода, и на соответствующем выходе устанавливается высокий уровень сигнала (1).

К примеру, имеем 3 адресных входа, и подаем на них номер «5», т.е., 101. Тогда выход  $F_5 = 1$ , все остальные выходы равны 0.

A2	A1	A0	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

# Принцип действия линейного дешифратора


A2	A1	A0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Адресные входы, как правило, подчиняются правилу старшего разряда, т.е., например, в трехвходовом дешифраторе вход A2 отвечает за 2-й (старший) разряд номера, A1 – за 1-й, A0 – за младший (нулевой).

Число «6», т.е., 110, на этих входах будет выглядеть так


$A2 = 1, A1 = 1, A0 = 0.$

# Неполный дешифратор

 

$N < n^2$ , где  $N$  – количество выходов,  $n$  – количество адресных входов. «Лишние» адреса просто не вызывают реакции схемы.


# Вход разрешения (стробирования)

 

Выходы активны только пока вход  $EN = 1$ . Когда  $EN = 0$ , все выходы сбрасываются.


$EN$  может быть инверсным, т.е., при  $!EN = 0$ , выходы активны, а при  $!EN = 1$  нет.

 $EN$  может быть составным, и состоять из нескольких входов  $EN1$ ,  $EN2$  и т.д. Тогда  $EN = EN1 \& EN2$ , т.е., чтобы выходы дешифратора начали работать, оба входа разрешения должны быть активны.



**Замечание.** Если  $EN$  неактивен, это не значит, что схема не работает в принципе. Внутренняя комбинационная логика продолжает дешифровку входных сигналов, результат просто не подается на выход.


# Инверсные выходы

 

В случае дешифратора с инверсными выходами, состояние выходов по умолчанию (неактивное) – это 1, а выход, выбранный через адресные входы, опускается в 0.


[illegible]

# Вот же круто, а зачем

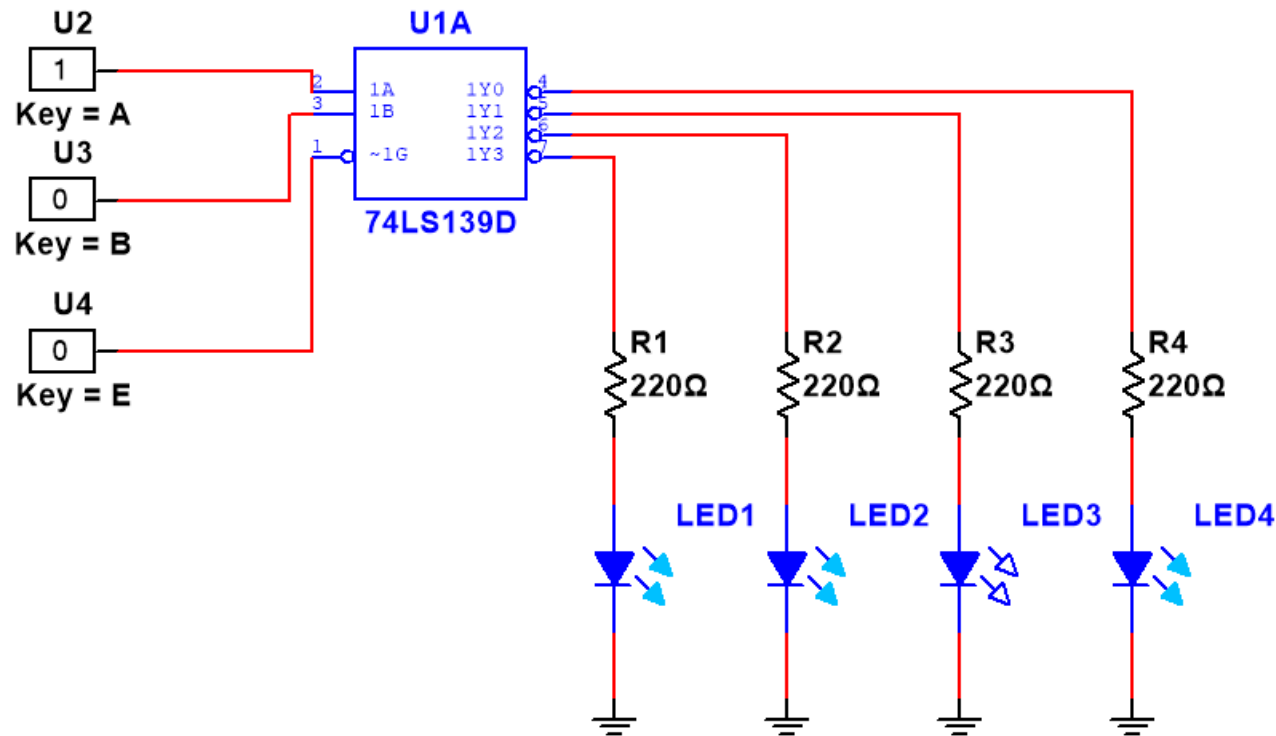

- Передача сигналов к периферийным устройствам;
- Преобразование адресов ячеек памяти;
- Преобразование кодов операций в сигналы;
- И т.д.

# Время задержки

 

Адресные и стробирующие сигналы влияют на выходы не сразу, а через некоторое время задержки, которое определяется количеством элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, НЕ внутри схемы дешифратора. Каждый логический элемент на пути сигнала обеспечивает некоторую задержку по времени.

$$t_{\text{зд.п.ср}} = 2t_{\text{зд.п.ср}1} + t_{\text{зд.п.ср}2}$$

Здесь  $t(\text{зд.п.ср.})$  – среднее время задержки сигнала от входа до выхода;

$t(\text{зд.п.ср.1})$  – среднее время задержки сигнала в инверторе (НЕ);

$t(\text{зд.п.ср.2})$  – среднее время задержки сигнала в конъюнкторе (И-НЕ).



# Логические гонки

Из-за задержек сигналов и переходных процессов, на выходе схемы на какое-то время могут появиться ложные сигналы. Чтобы не допустить этого, применяется стробирование – сигнал EN не дает выходам дешифратора становиться активными, пока переходные процессы не закончатся.

В связи с этим, стробирующий сигнал EN должен подаваться с некоторой задержкой относительно адресных сигналов. Эта задержка дает переходным процессам спокойно пройти, и вычисляется по уже упомянутой формуле

$$t_{зд.п.ср} = 2t_{зд.п.ср1} + t_{зд.п.ср2}$$

# Каскадные дешифраторы

Подразделяются на 2 вида – пирамидальные и ступенчатые.

Пирамидальные в настоящее время не используются, т.к. обладают слишком высокими показателями задержки.


Ступенчатые получают путем сбора из нескольких линейных дешифраторов (наращивания).

# Ступенчатые дешифраторы

1. Допустим, нам нужен дешифратор с  $n$  входов и  $N$  выходов, причем  $N = n^2$  ;
2. У нас есть некоторое количество дешифраторов с  $n_1$  входов и  $N_1$  выходов, причем  $n_1 < n$ ,  $N_1 < N$ ;
3. Определяем число каскадов  $K = \frac{n}{n_1}$ ;
4. Тогда количество простых дешифраторов, которое нам понадобится, равно  $\frac{N}{N_1}$  для выходного каскада,  $\frac{N}{N_1^2}$  для предвыходного и т.д., до входного каскада, где их будет  $\frac{N}{N_1^K}$ .  
Тогда общее кол-во будет следующим  
$$\frac{N}{N_1} + \frac{N}{N_1^2} + \dots + \frac{N}{N_1^K}.$$
5. К адресным входам выходного каскада подключаются  $n_1$  младших разрядов адреса, к предвыходному – следующие  $n_1$  разрядов и т.д.
6. Выходы дешифраторов предвыходного каскада соединяются с входами стробирования дешифраторов выходного каскада, один выход – один вход (см. рисунок на следующем слайде).  
Точно так же предвыходной каскад принимает выходы стоящего за ним каскада и т.д.

# Ступенчатые дешифраторы (пример)

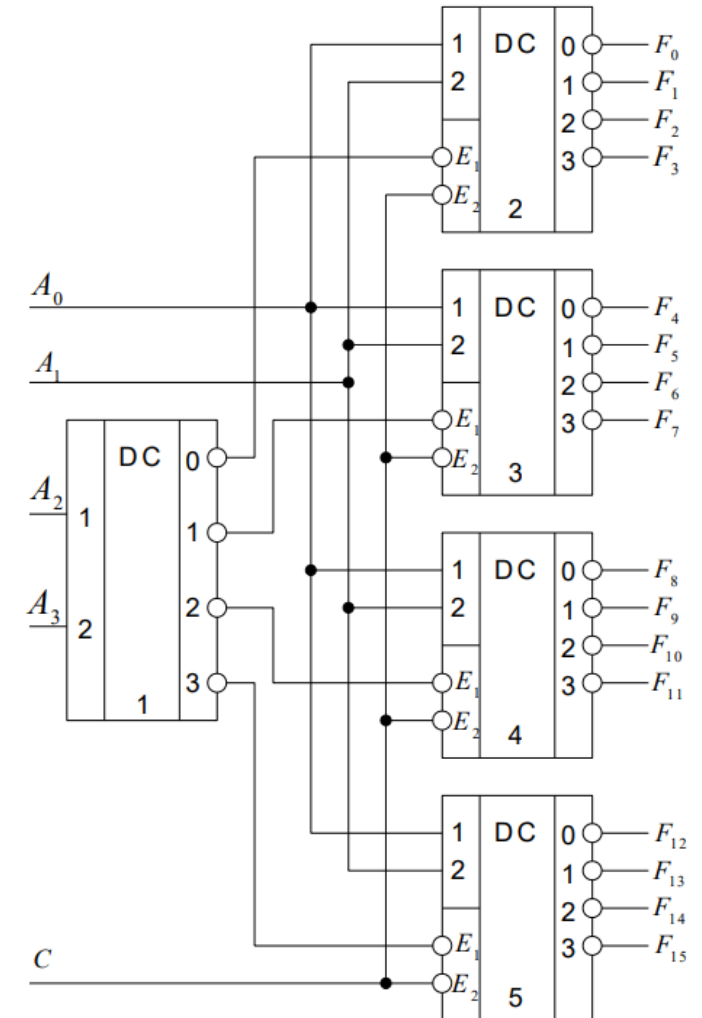
1. Нам нужен дешифратор 4-16 (4 адресных входа, 16 выходов), у нас есть несколько дешифраторов 2-4. Имеем  $N = 16$ ,  $n = 4$ ,  $N_1 = 4$ ,  $n_1 = 2$ ;
2. Тогда количество каскадов  $K = \frac{n}{n_1} = \frac{4}{2} = 2$ , т.е. выходной и предвыходной, здесь он же входной;
3. Для выходного каскада будет нужно  $\frac{N}{N_1} = \frac{16}{4} = 4$  дешифратора, для входного  $\frac{N}{N_1^2} = \frac{16}{4^2} = \frac{16}{16} = 1$ . Итого, понадобится 5 дешифраторов 2-4;
4. 2 младших адресных входа  $A_1, A_0$  подключаем к адресным входам выходного каскада, следующие 2 – во входной каскад;
5. Выходы дешифратора входного каскада подключаем к входам  $EN_1$  в выходном каскаде, один выход на один дешифратор.



# Ступенчатые дешифраторы

Что делать в случае, когда  $K$  – дробное число?

 1. Допустим, нам нужно собрать дешифратор 4-16 из дешифраторов 3-8;
2. Тогда число каскадов  $K = \frac{n}{n_1} = \frac{4}{3}$ . Округляем до большего, получаем 2;
3. Для выходного каскада будет нужно  $\frac{N}{N_1} = \frac{16}{8} = 2$  дешифратора, для входного  $\frac{N}{N_1^2} = \frac{16}{8^2} = \frac{16}{64}$ . Округляем до большего, получаем 1. Однако, т.к. изначально получилась дробь, во входном каскаде будет использоваться неполный дешифратор;
4. Все остальное без изменений.




# Ступенчатые дешифраторы


Вместе с увеличением количества каскадов, растет и задержка выходного сигнала. Время, необходимое для установления переходных процессов, растет пропорционально количеству каскадов и равно

$$t_3 = t_{\text{зд.р.ср.К1}} + t_{\text{зд.р.ср.К2}} + \dots + t_{\text{зд.р.ср.КК}}$$
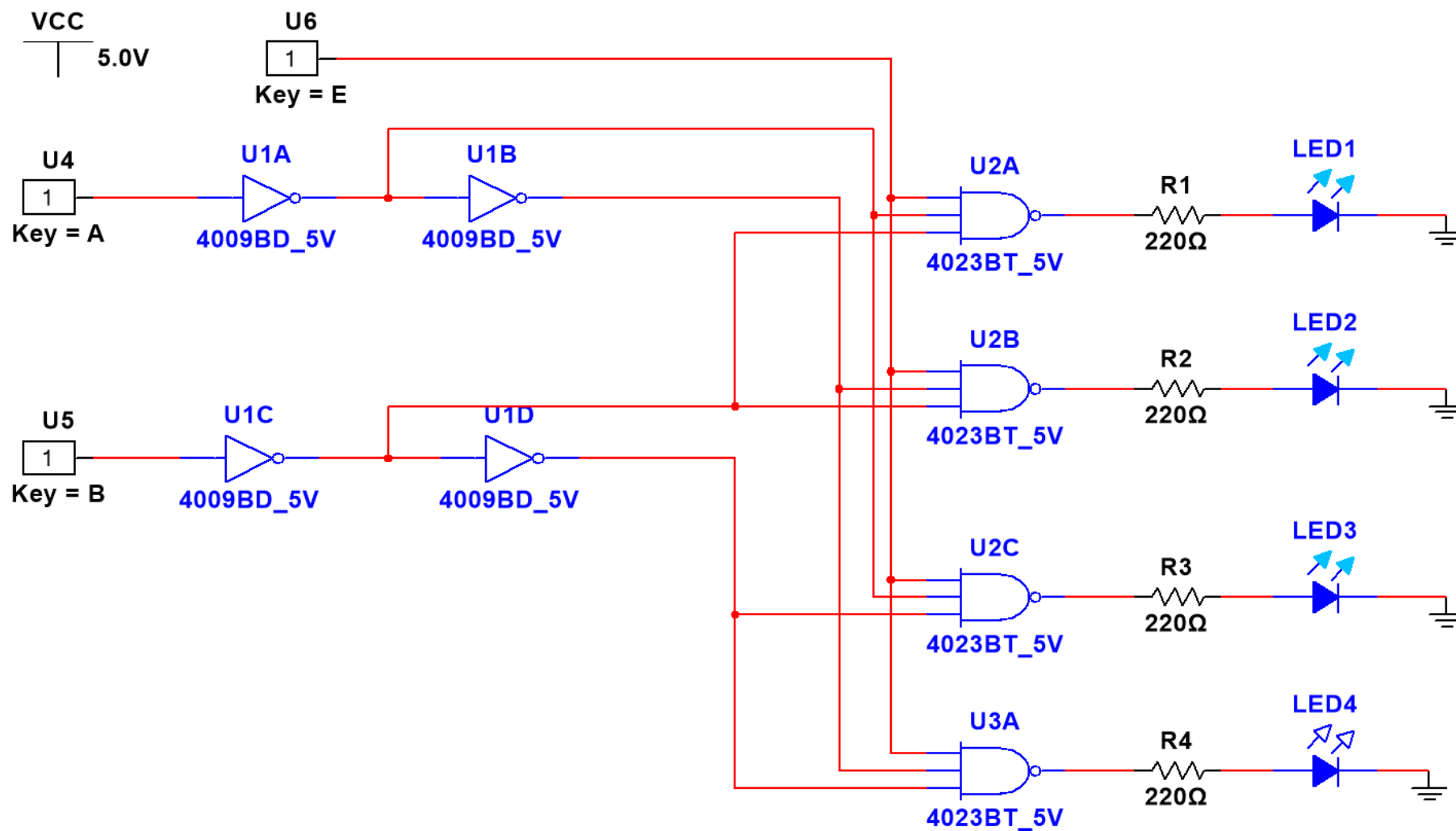
# Линейный дешифратор на И-НЕ (Задание 1а, 1б)




# Задание 1в, схема

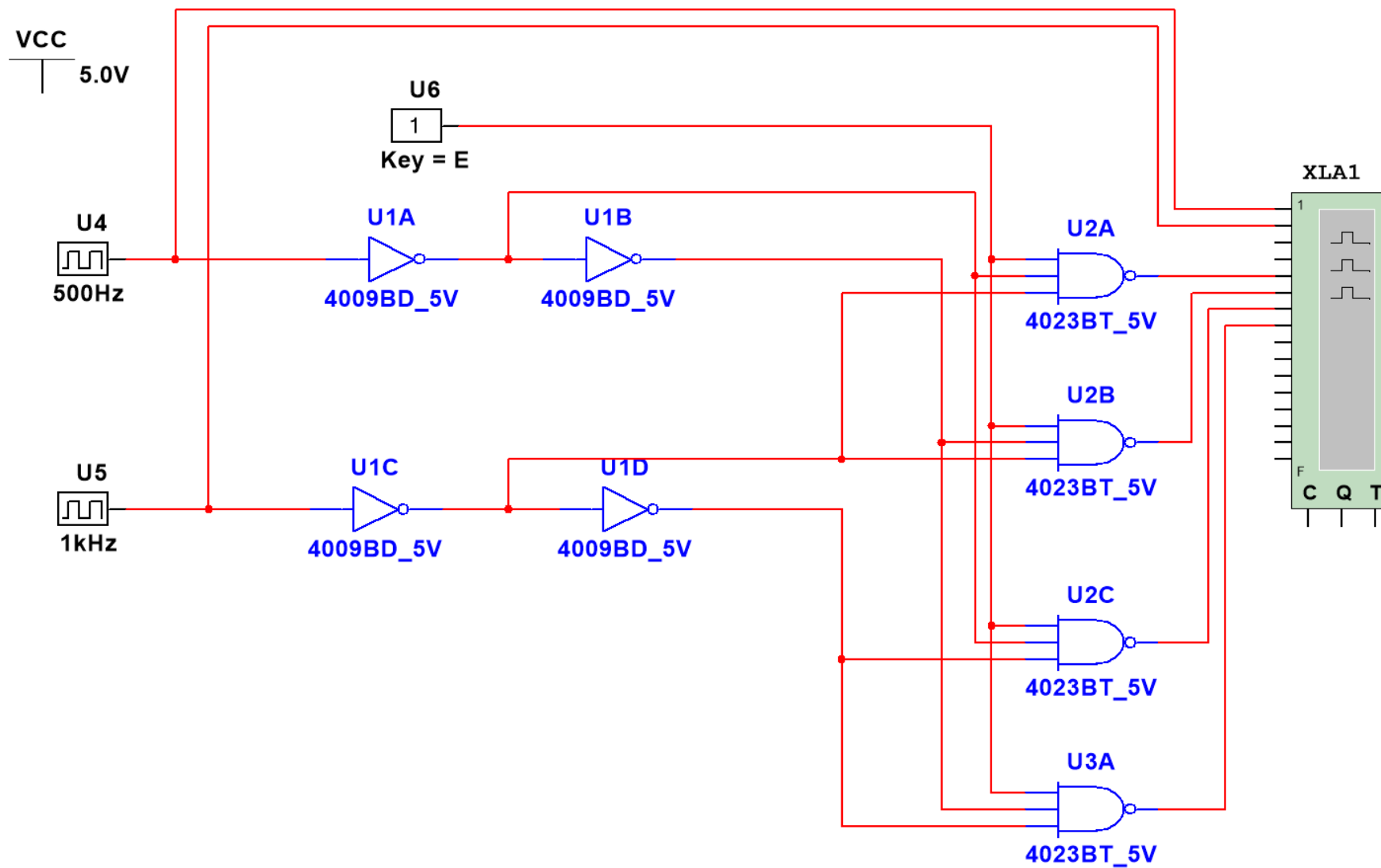




# Задание 1в, временная диаграмма

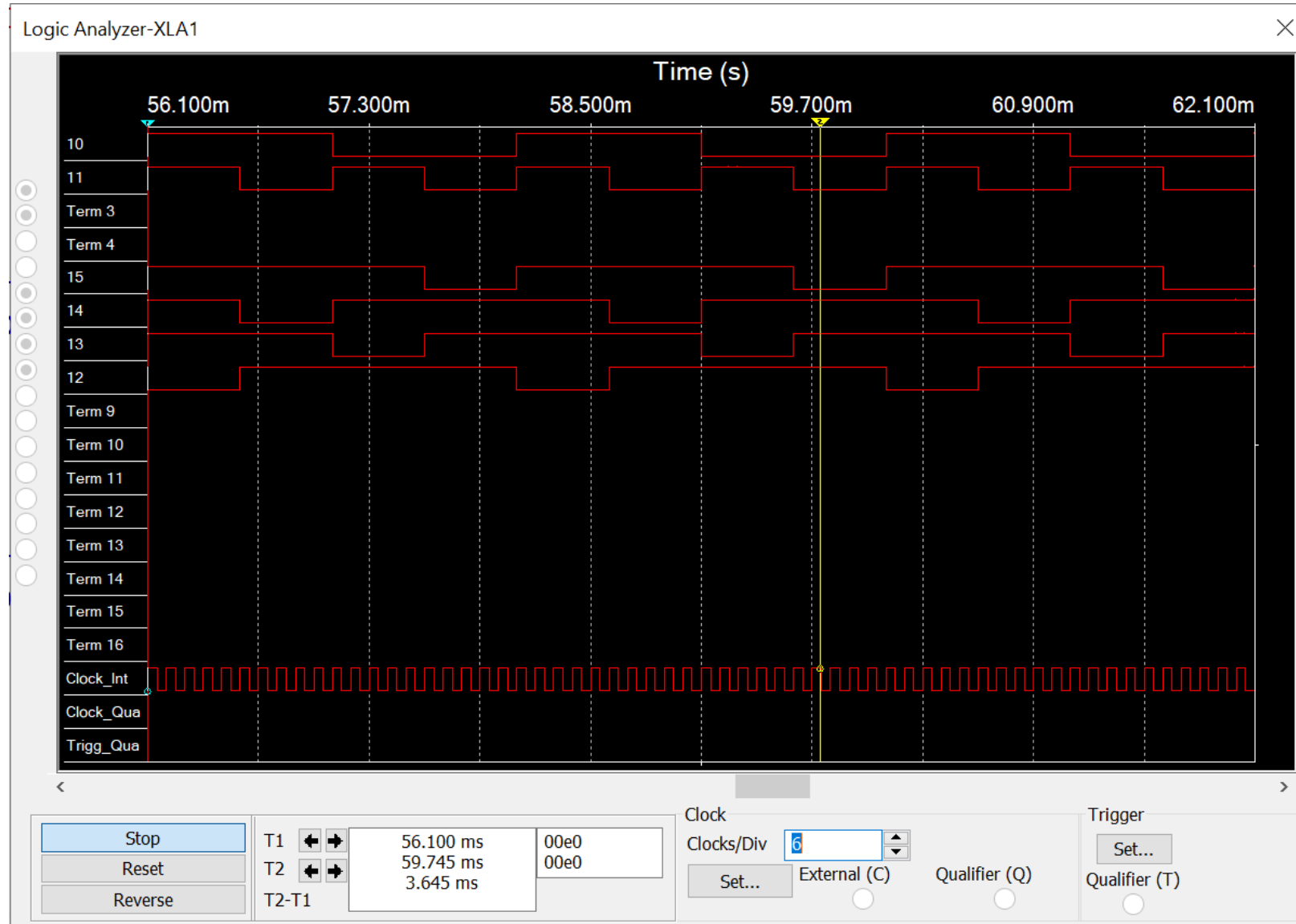


# Задание 1г, определение помех

1. Используем схему из предыдущего задания;
2. Сигнал стробирования оставляем висеть в  $EN=1$ ;
3. На генераторах сигналов для адресных входов выставляем высокие частоты (от 1 МГц), на двух входах выставляем разные частоты – например, на одном 1МГц, на другом 1.5 МГц;
4. Не забываем выставить собственную частоту Logic Analyzer (жмем по нему два раза, в разделе Clock жмем кнопку Set, выставляем такую частоту, чтоб была больше частоты входных сигналов, 5 МГц например), иначе ничего не отобразится;
5. Включаем симуляцию и наблюдаем бардак на выходах дешифратора (несколько входов активны одновременно, неправильная дешифрация сигналов и т.д.), фиксируем временную диаграмму.


# Задание 1г, временная диаграмма

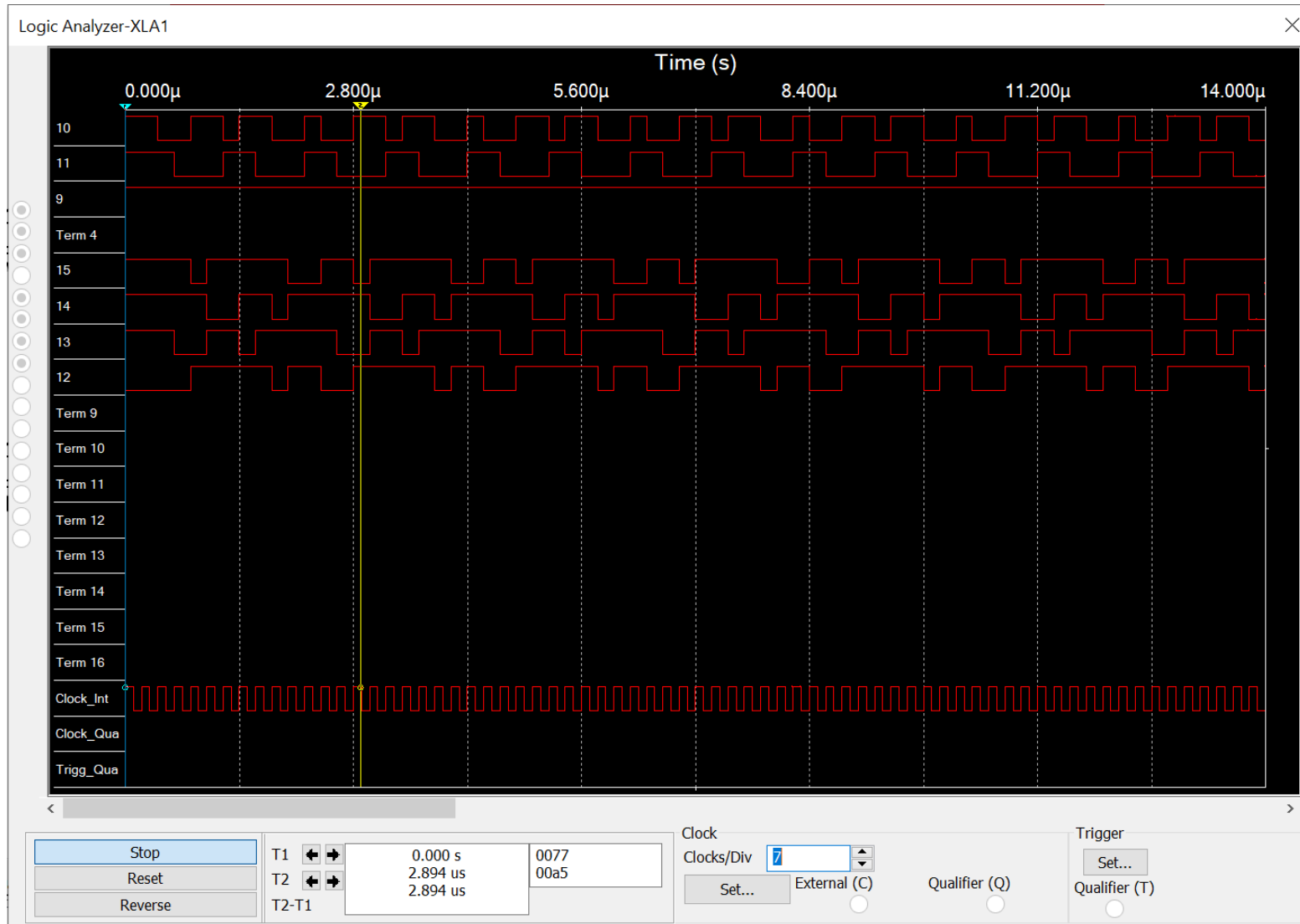

# Задание 1д, схема

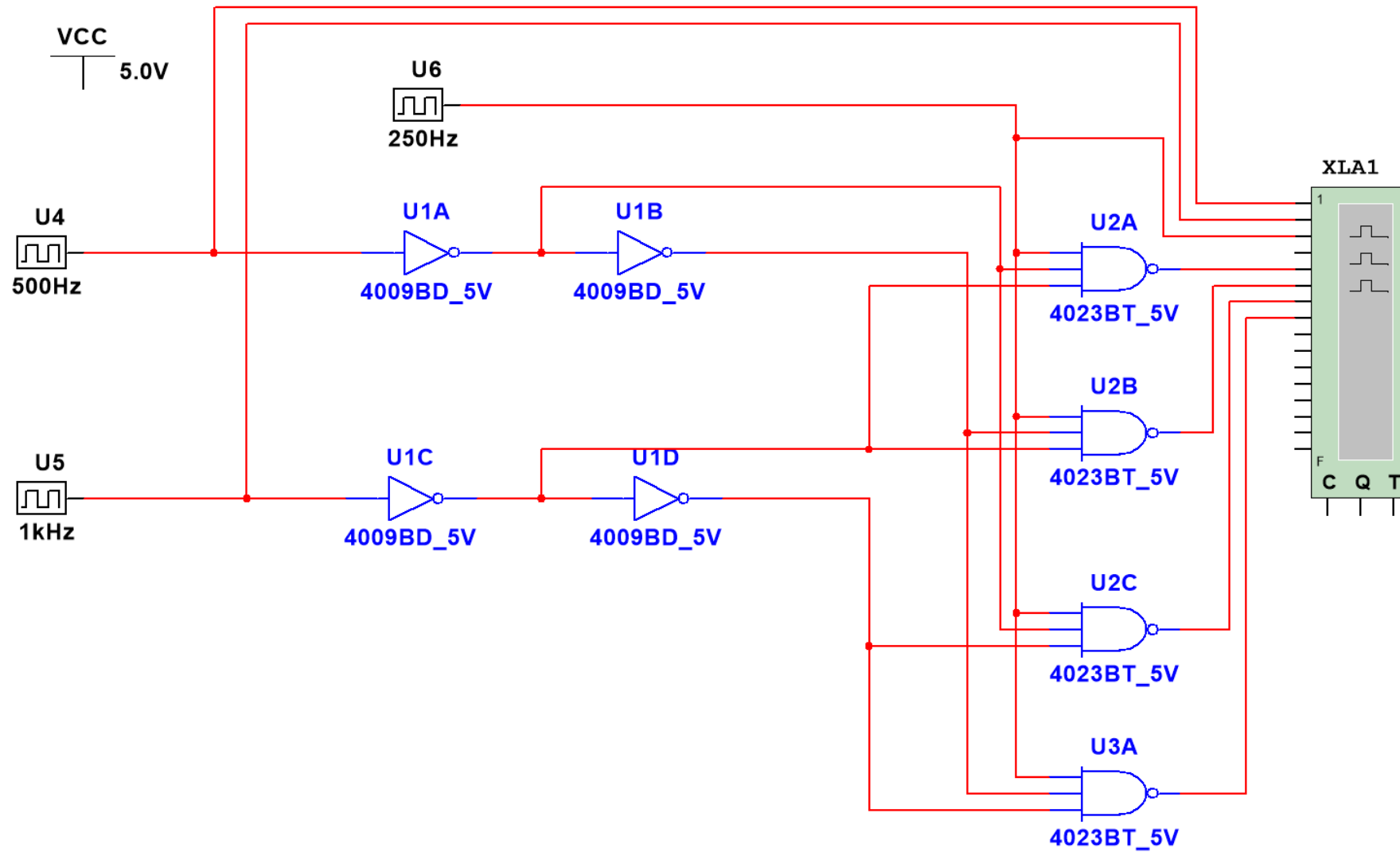

# Задание 1д, временная диаграмма

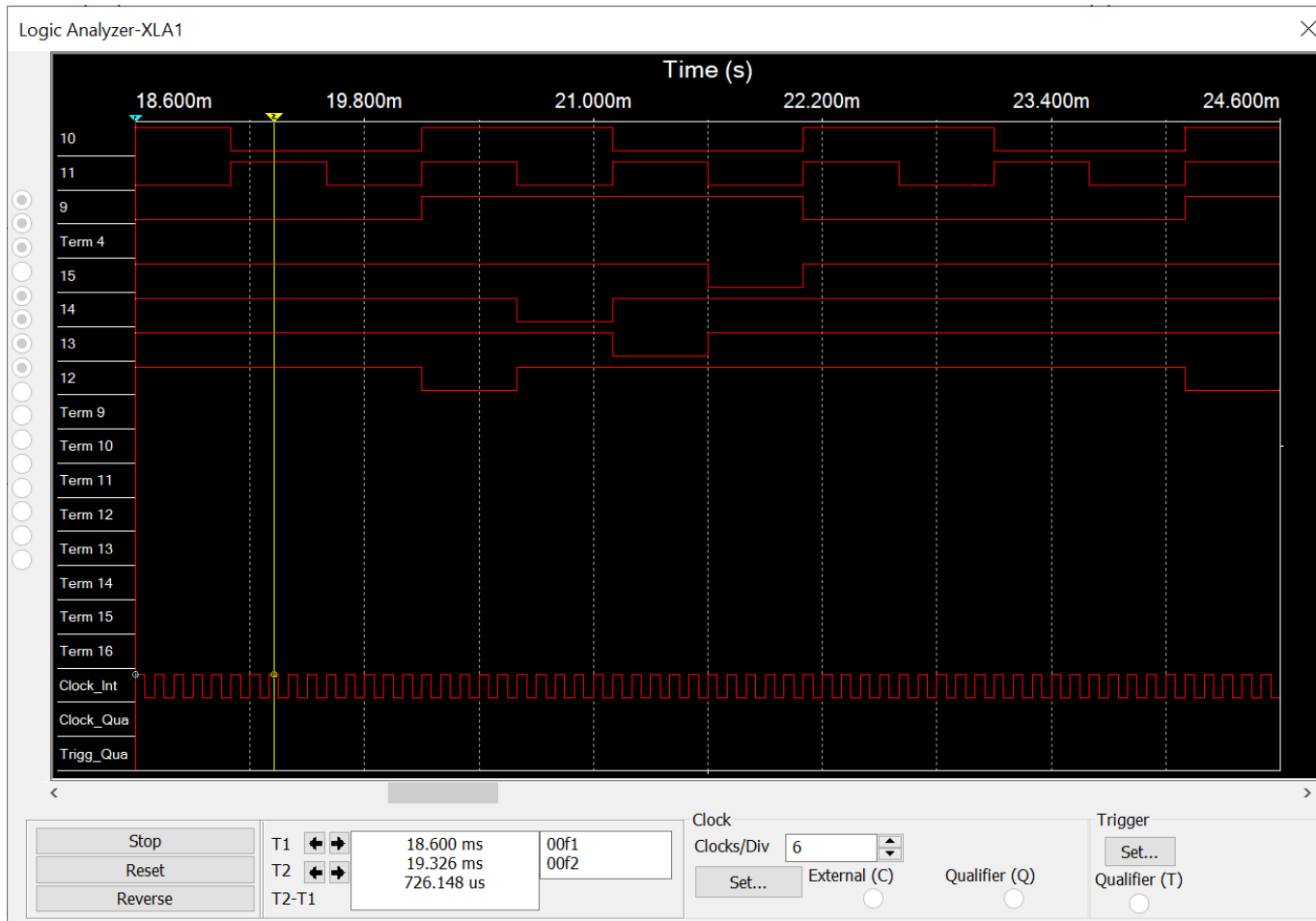

Разница с заданием 1в только в том, что сигнал стробирования EN теперь задается генератором и тоже меняется во времени. Нужно проследить, как будут вести себя выходы дешифратора.

Пока используем низкочастотные сигналы, как в 1в, чтобы понять принцип работы.

# Задание 1е

Как определить время задержки сигнала стробирования.

1. Смотрим, какие элементы И-НЕ и НЕ мы используем (нельзя использовать идеальные, только реальные из секции CMOS). В примере использованы HEF4023B И-НЕ и инверторы схемы 4009;
2. Идем в интернет и ищем к этим элементам т.н. datasheet (лист данных). В гугл поиске достаточно вбить например HEF4023B datasheet;
3. Находим нужный документ, и в нем ищем информацию о задержках (табличка типа такой)

## AC CHARACTERISTICS

$V_{SS} = 0 \text{ V}$ ;  $T_{amb} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ;  $C_L = 50 \text{ pF}$ ; input transition times  $\leq 20 \text{ ns}$

	V <sub>DD</sub> V	SYMBOL	TYP.	MAX.		TYPICAL EXTRAPOLATION FORMULA
Propagation delays I <sub>n</sub> → O <sub>n</sub> HIGH to LOW	5	t <sub>PHL</sub>	65	135	ns	38 ns + (0,55 ns/pF) C <sub>L</sub>
	10		25	50	ns	14 ns + (0,23 ns/pF) C <sub>L</sub>
	15		15	30	ns	7 ns + (0,16 ns/pF) C <sub>L</sub>
	5	t <sub>PLH</sub>	65	130	ns	38 ns + (0,55 ns/pF) C <sub>L</sub>
	10		30	60	ns	19 ns + (0,23 ns/pF) C <sub>L</sub>
	15		25	45	ns	17 ns + (0,16 ns/pF) C <sub>L</sub>
Output transition times HIGH to LOW	5	t <sub>THL</sub>	60	120	ns	10 ns + (1,0 ns/pF) C <sub>L</sub>
	10		30	60	ns	9 ns + (0,42 ns/pF) C <sub>L</sub>
	15		20	40	ns	6 ns + (0,28 ns/pF) C <sub>L</sub>
	5	t <sub>TLH</sub>	60	120	ns	10 ns + (1,0 ns/pF) C <sub>L</sub>
	10		30	60	ns	9 ns + (0,42 ns/pF) C <sub>L</sub>
	15		20	40	ns	6 ns + (0,28 ns/pF) C <sub>L</sub>

# Задание 1е

4. Берем значение задержки для наших параметров (в мультисиме схема из примера используется при 5 В питания, значит, берем макс. значение при 5 В, то есть, 135 нс);


5. Аналогично находим значение для инвертора (в нашем случае – 60 нс);

6. Считаем задержку по формуле

$$t_{\text{зд.р.ср.}} = 2t_{\text{зд.р.ср.1}} + t_{\text{зд.р.ср.2}} = 2 * 60 + 135 = 255 \text{ нс}$$

7. Результаты вычислений – в отчет. МОЖНО использовать те же элементы и их листы данных, что и в примере, но за поиск и использование других можно получить пару лишних баллов.

# Задание 2а

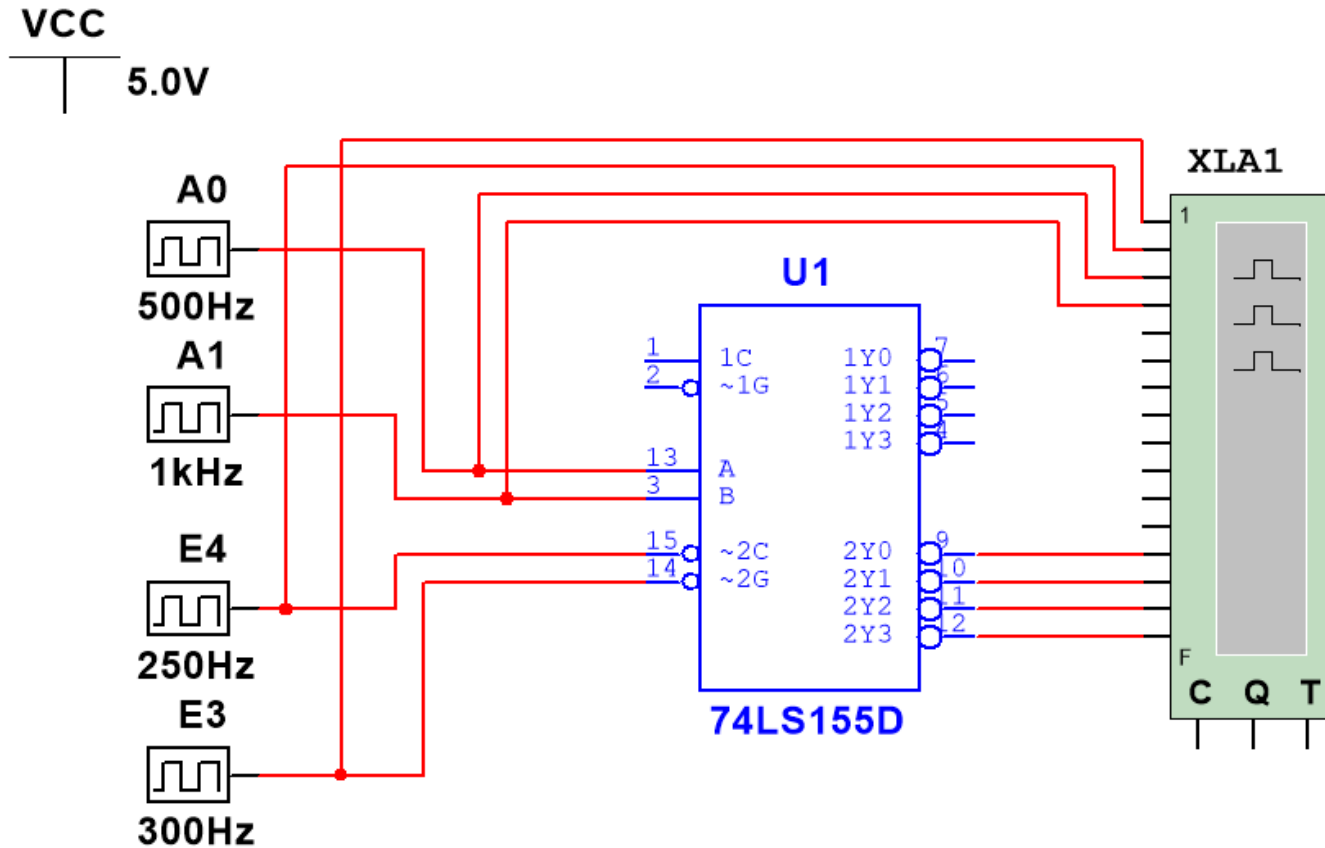

Используем низкочастотные сигналы для входов (порядка нескольких кГц и ниже), чтобы не заморачиваться с линиями задержки для стробирования.


Входы подключать ТОЛЬКО так, как на слайде.

Обратите внимание, что входы стробирования – инверсные.



Задание 2б делать не обязательно, для общего развития разве что.



# Задание 2а, временная диаграмма

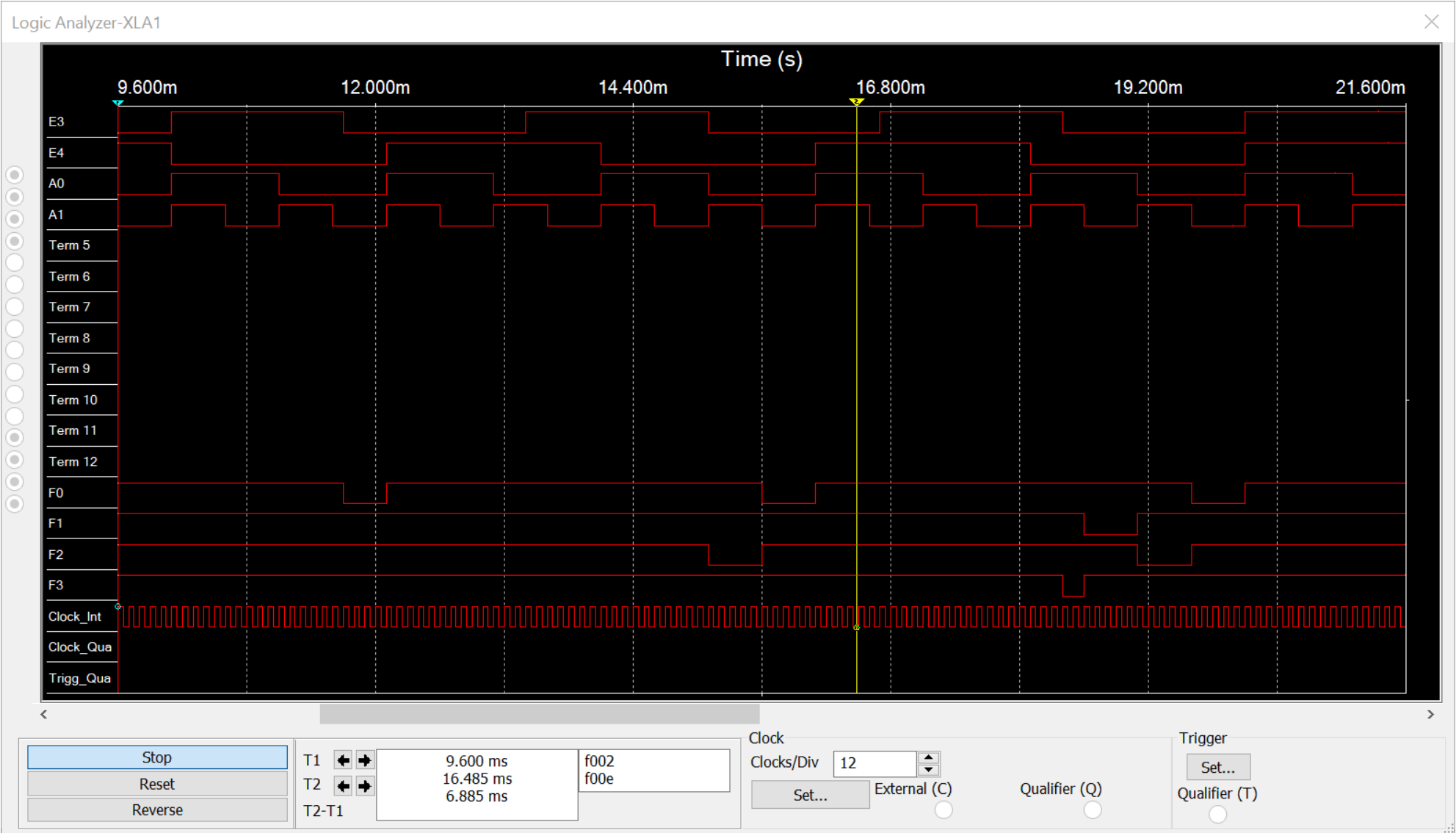


## Задание 2в

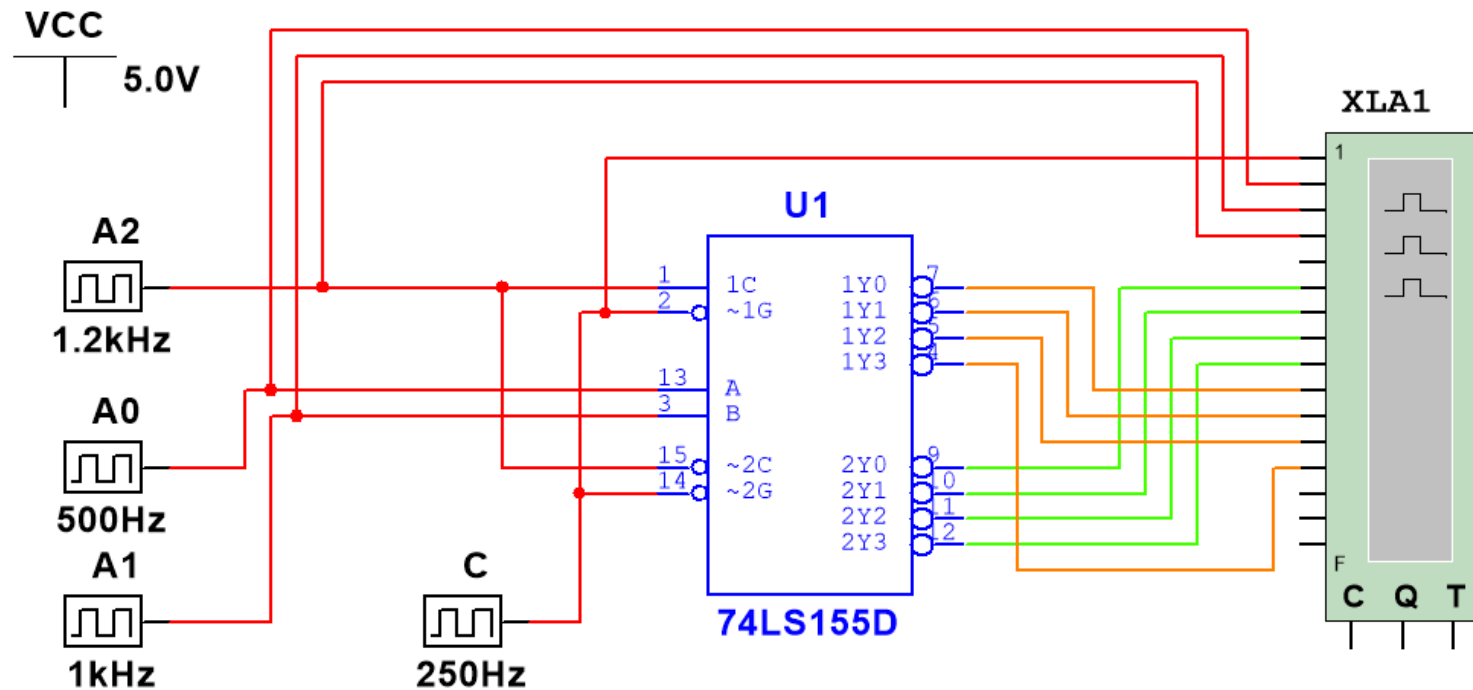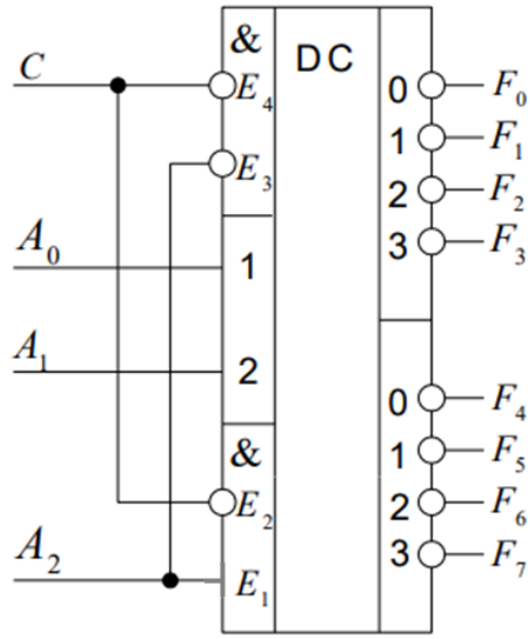


Выводы микросхемы в Multisim располагаются иначе, чем на рисунке, поэтому для корректного отображения подключаем выходы к анализатору так, как показано на слайде (старшие разряды из группы 1Y, младшие из группы 2Y). Вход A2 также подключается с другой стороны, нежели на рисунке.

# Задание 2в, временная диаграмма

 


# Задание 3

 


Используя микросхему 74LS139D (дешифратор 2-4), собрать дешифратор 3-8. Пользуемся правилами, обозначенными на слайдах 11-13. Входы стробирования дешифраторов выходного каскада придется расширить до 2 для каждого дешифратора – один принимает сигнал стробирования, другой служит входом для сигнала с предвыходного каскада.

# Задание 3, временная диаграмма

 

# Задание 4

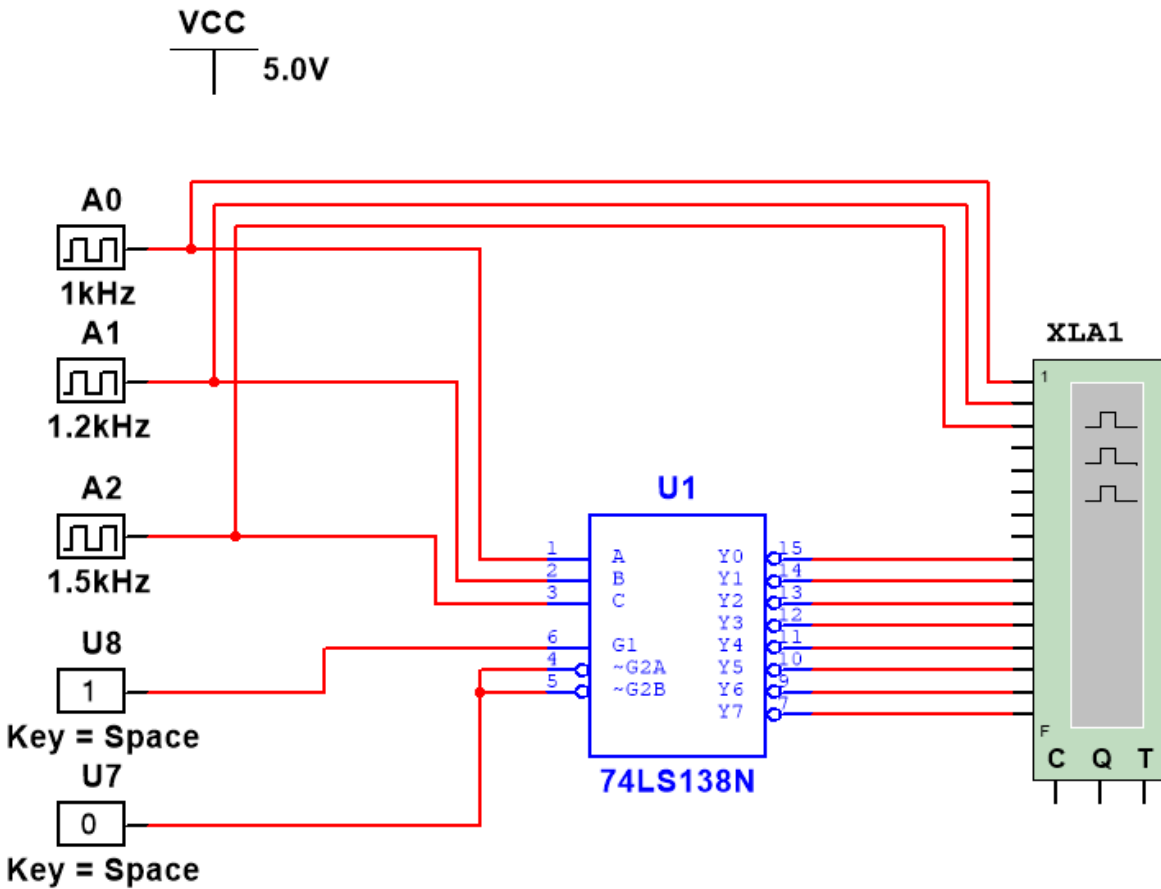

4а Собираем нестробируемую схему на одном дешифраторе, снимаем временные диаграммы;

46 Из дешифраторов 3-8 микросхемы 74LS138N собираем дешифратор 5-32 по уже известным правилам. Собранный схему добавляем в отчет только в графическом виде, в Multisim ее собирать НЕ НУЖНО.